

Bestimmung der Halbwertszeit der Spannung mit $C = 47\text{nF}$, $R = 1.0\text{k}\Omega$

